

《E D A 技术》试验

实验五层次化电路设计 与实现

专业： 计算机科学与技术

姓名： 高星杰

学号： 2021307220712

班级： 计科 2102

报告上交时间：2023 年 4 月 3 日

一、实验目的

1、层次化电路设计与实现

二、实验任务及要求

任务一：4 位累加器的设计、仿真与实现

要求：用层次化的电路设计方法；累加器要求用按键输入数据，用七段数码管显示结果、且要求用 `sigatap` 抓取感兴趣的信号；

提示：可参考以下 8 位累加器的设计与实现方法来做

任务二：设计与实现一个 4 位的算术逻辑运算单元 ALU（要求实现加法、减法、与、或、异或、非、逻辑左移、逻辑右移、算术右移）。要求：（1）要求用层次化的电路设计方法；如加法器、减法器分别做一个单独的模块，其它运算也可以做单独的模块。

学有余力的同学可选做：

任务三：某三层楼房的楼梯通道共用一盏灯，每层楼都安装了一只开关并能独立控制该灯，请设计楼道灯的控制电路。要求：采用图形输入逻辑功能描述。

任务四：在任务 1 的基础上，增加控制要求，灯打开后，延时若干秒自动关闭，请重新设计楼道灯的控制电路。要求：采用 Verilog 代码输入逻辑功能描述。

三、实验原理与步骤

任务一：4 位累加器的设计、仿真与实现

原理：分成层次设计：显示模块、加法器、分频器。然后最后结合在一起，每个模块我们都已经实现过了，再结合在一起就可以了。

Verilog 代码:

```
module task1(in, out, clk, clear, cin, cout);
  (*chip_pin="Y23, Y24, AA22, AA23"*) input [3:0] in;
  (*chip_pin="AA14, AG18, AF17, AH17, AG17, AE17, AD17"*) output [6:0] out;
  (*chip_pin="Y2"*) input clk;
  (*chip_pin="AA24"*) input clear;
  (*chip_pin="AB23"*) input cin;
  reg[35:0] num;
  wire [3:0] data;
  wire [3:0] sum;
  output cout;
  reg flags;
  reg4 (data, sum, clk, clear);
  always@(posedge clk)
begin
  num<= (num+1) %50000000;
  if (num==1) begin
    flags<=1;
  end
  else flags<=0;
end
  add4 (flags, sum, cout, in, data, cin);
  show (sum, out);
endmodule
```

```
module show(in1, out);
  input [3:0] in1;
  output reg[6:0] out;
  always@(in1)
  begin
    case (in1)
      4'b0000: out<=7'b1000000;
      4'b0001: out<=7'b1111001;
      4'b0010: out<=7'b0100100;
      4'b0011: out<=7'b0110000;
      4'b0100: out<=7'b0011001;
      4'b0101: out<=7'b0010010;
      4'b0110: out<=7'b0000010;
      4'b0111: out<=7'b1111000;
      4'b1000: out<=7'b0000000;
      4'b1001: out<=7'b0010000;
      4'b1010: out<=7'b0001000;
      4'b1011: out<=7'b0000011;
      4'b1100: out<=7'b1000110;
      4'b1101: out<=7'b0100001;
      4'b1110: out<=7'b0000110;
      4'b1111: out<=7'b0001110;
      default: out<=7'b1111111;
    endcase;
  end
endmodule
```

```

module add4 (flags, sum, cout, b, a, cin);
output reg [3:0] sum;
input flags;
output reg cout;
input [3:0] a;
input [3:0] b;
input cin;
always@ (flags)
begin
    if (flags==1) {cout, sum}=a+b+cin;
end
endmodule

```

任务二：设计与实现一个 4 位的算术逻辑运算单元 ALU

实验原理：同样是结构化设计将具体要实现的功能分层设计编写包括：加法、减法、与、或、异或、非、逻辑左移、逻辑右移、算术右移等模块，还包括显示模块。

Verilog 程序：

```

wire [3:0] subres;
reg [3:0] res;
add4 addit (aluc, addres, a, b);
sub4 (aluc, subres, a, b);
yu4 (aluc, yures, a, b);
huo4 (aluc, huores, a, b);
yihuo4 (aluc, yihuo, a, b);
fei (aluc, feires, a, b);
youyi (aluc, youyires, a, b);
zuoyi (aluc, zuoyires, a, b);
youyisuan (aluc, youyisuanres, a, b);
always@ (aluc)
begin
    case (aluc)
        4'd0: res<=addres;
        4'd1: res<=subres;
        4'd2: res<=yures;
        4'd3: res<=huores;
        4'd4: res<=yihuo;
        4'd5: res<=feires;
        4'd6: res<=youyires;
        4'd7: res<=zuoyires;
        4'd8: res<=youyisuanres;
    endcase;
end
show (res, out);
endmodule

```

显示模块：

```
module show(in1,out);
  input [3:0] in1;
  output reg[6:0] out;
  always@(in1)
  begin
    case(in1)
      4'b0000:out<=7'b1000000;
      4'b0001:out<=7'b1111001;
      4'b0010:out<=7'b0100100;
      4'b0011:out<=7'b0110000;
      4'b0100:out<=7'b0011001;
      4'b0101:out<=7'b0010010;
      4'b0110:out<=7'b0000010;
      4'b0111:out<=7'b1111000;
      4'b1000:out<=7'b0000000;
      4'b1001:out<=7'b0010000;
      4'b1010:out<=7'b0001000;
      4'b1011:out<=7'b0000011;
      4'b1100:out<=7'b1000110;
      4'b1101:out<=7'b0100001;
      4'b1110:out<=7'b0000110;
      4'b1111:out<=7'b0001110;
      default:out<=7'b1111111;
    endcase;
  end
endmodule
```

```
module yihuo4(flags,sum,a,b);
  input [3:0]flags;
  output reg [3:0]sum;
  input [3:0]a;
  input [3:0]b;
  always@(flags)
  begin
    if(flags==4) sum=a^b;
  end
endmodule
```

```
module youyi(flags,sum,a,b);
  input [3:0]flags;
  output reg [3:0]sum;
  input [3:0]a;
  input [3:0]b;
  always@(flags)
  begin
    if(flags==6) sum=a<<b;
  end
endmodule
```

```

module zuoyi(flags,sum,a,b);
input [3:0]flags;
output reg [3:0]sum;
input [3:0]a;
input [3:0]b;
always@(flags)
begin
    if(flags==7) sum=a>>b;
end
endmodule

```

```

module huo4(flags,sum,a,b);
input [3:0]flags;
output reg [3:0]sum;
input [3:0]a;
input [3:0]b;
always@(flags)
begin
    if(flags==3) sum=a|b;
end
endmodule

```

```

module youyisuan(flags,sum,a,b);
input [3:0]flags;
output reg [3:0]sum;
input [3:0]a;
input [3:0]b;
always@(flags)
begin
    if(flags==8) sum=a>>>b;
end
endmodule


```

模块较多就不一一展示了，因为都大同小异。

附加题：任务三：楼道灯的控制电路

实验原理：由于本任务要求要用电路图设计所以，根据功能写出来真值表，然后根据真值表写出来逻辑表达式，然后根据逻辑表达式画出电路图就可以实现。

电路图：

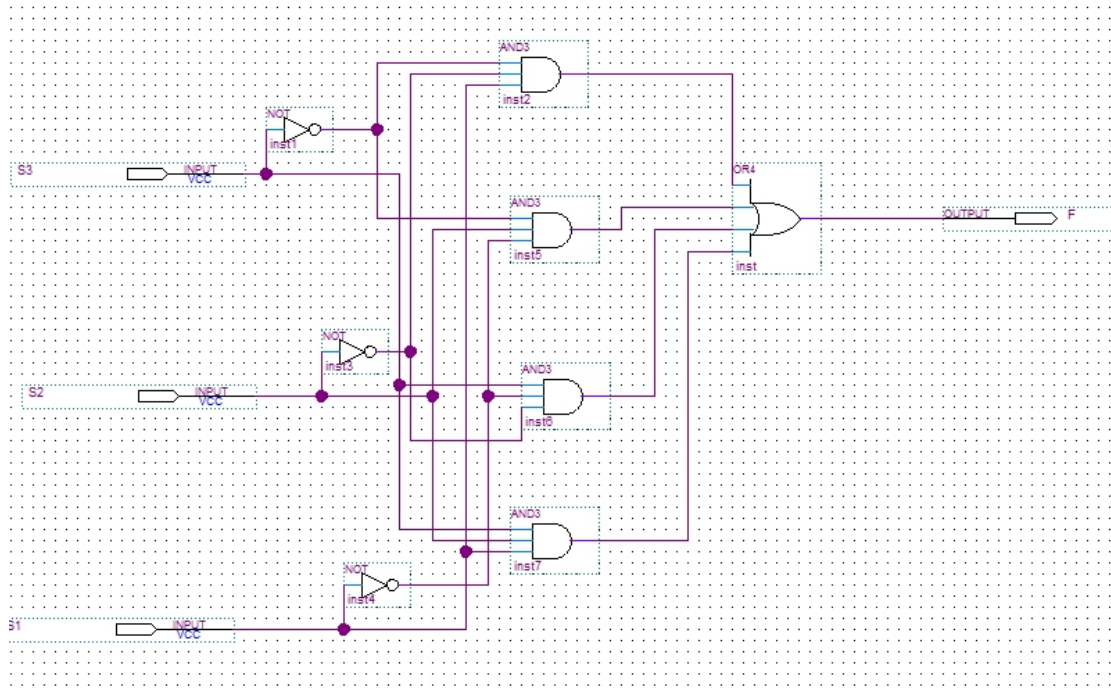

任务四：楼道灯控制电路延时若干秒自动关闭

实现原理就是：同样是在实验三的基础上增加一个分频器，在亮了之后计时我设置的分频器是 1s 后灭。

Verilog 程序：



```


module task4(s1,s2,s3,f,clk);
(*chip_pin="Y23,Y24,AA22"*)input s1,s2,s3;
(*chip_pin="Y2"*)input clk;
(*chip_pin="H15"*)output reg f;
reg [35:0]num;
always@(posedge clk)
begin
    if (f==1)begin
        num=(num+1) %50000000;
    end
    if (num==50000000-1)begin
        num<=0;
        f<=0;
    end
    case ({s3,s2,s1})
        3'b111:f<=1;
        3'b100:f<=1;
        3'b010:f<=1;
        3'b001:f<=1;
        default:f<=0;
    endcase
end
endmodule

```

四、实验结果与分析

任务一：（因为当时是拍的视频所以图片是在视频中截图的，可能尺寸不太规范）

  


 


可以看出是输入是 2 开始了以 2 为单位进行的累加，一秒加一次。8，10，中间改为了以 4 递增就变成了 14。所以认为是正确的。

任务二：


相减：7-7

 

 


(3-1=2)


与：7与7

 

算数右移：

 



非运算：

 

剩下的功能由于图片数量太多未展示。


根据实验结果可以认为实验结果正确。

任务三：

  

可以根据真值表看在 111 时候亮 100 时候亮所以可以认为任务完成
(其他结果的图片数量太多所以没有展示)

任务四：

 

灯在亮了一秒后就灭了，所以可以认为实现了功能。

四、实验体会与讨论

本次实验主要卡在了任务一中的对加法器的设计，要设计一个参数来实现只有分频器过了 1s 再进行加，出了许多奇奇怪怪的 bug，真的是不写不知道，一写就出问题，本来以为很简单的事情，结果还是出了几次 bug，改就花费了很多时间

本次实验又用了多次层次化设计方法，将原本大的功能分为小的功能再来实验和测试就方便很多。也是在一次次的 bug 中找到了技巧感觉逐渐了解到了 verilog 程序的思想了，经过检查也是不断增加了自信，不断发现了其中的乐趣。